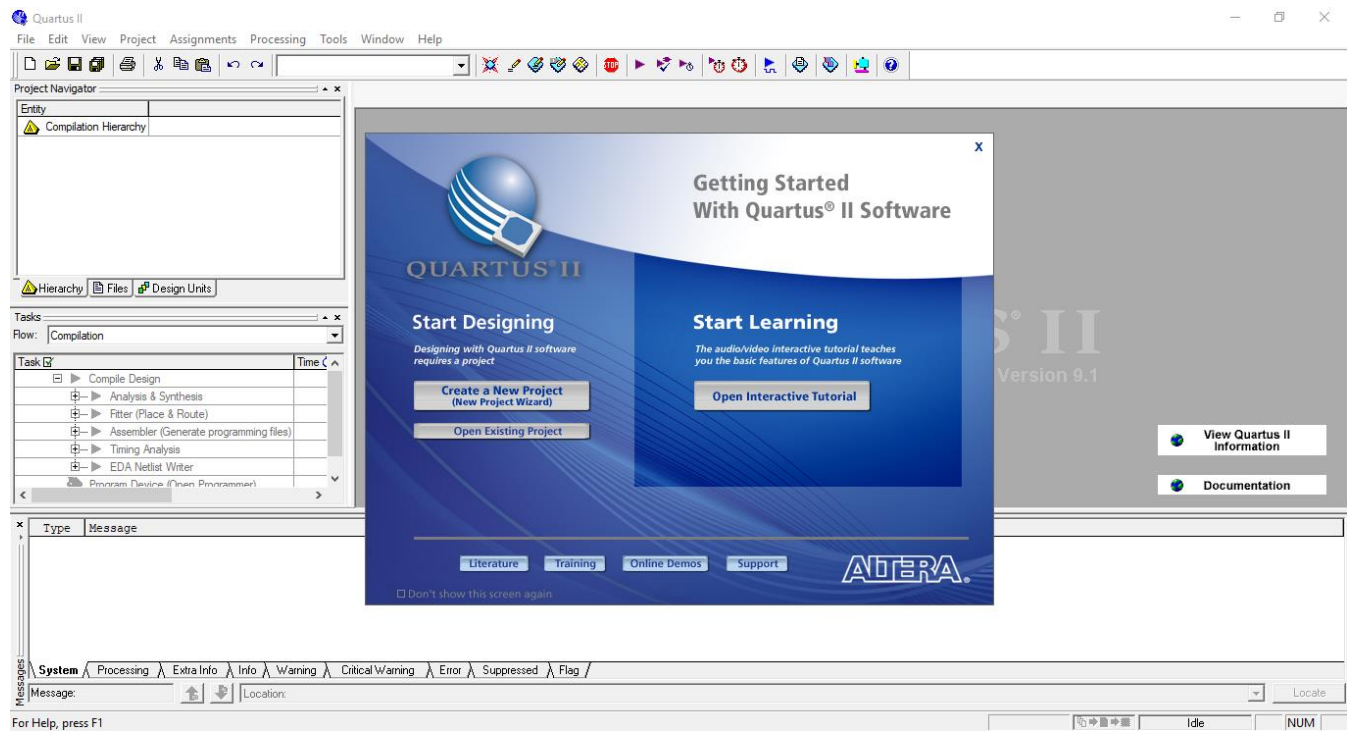


Thiết kế tổng hợp hệ thống số

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

MSSV: 20133430

1.Cài đặt Quartus II



2.Viết code bài tập hôm trước trên máy tính

2.1.Half adder

```
module halfAdd(s, c, a, b);
```


```
    output s, c;
```

```
    input a, b;
```

```
    assign s = a^b;
```

```
    assign c = a&b;
```

```
endmodule
```

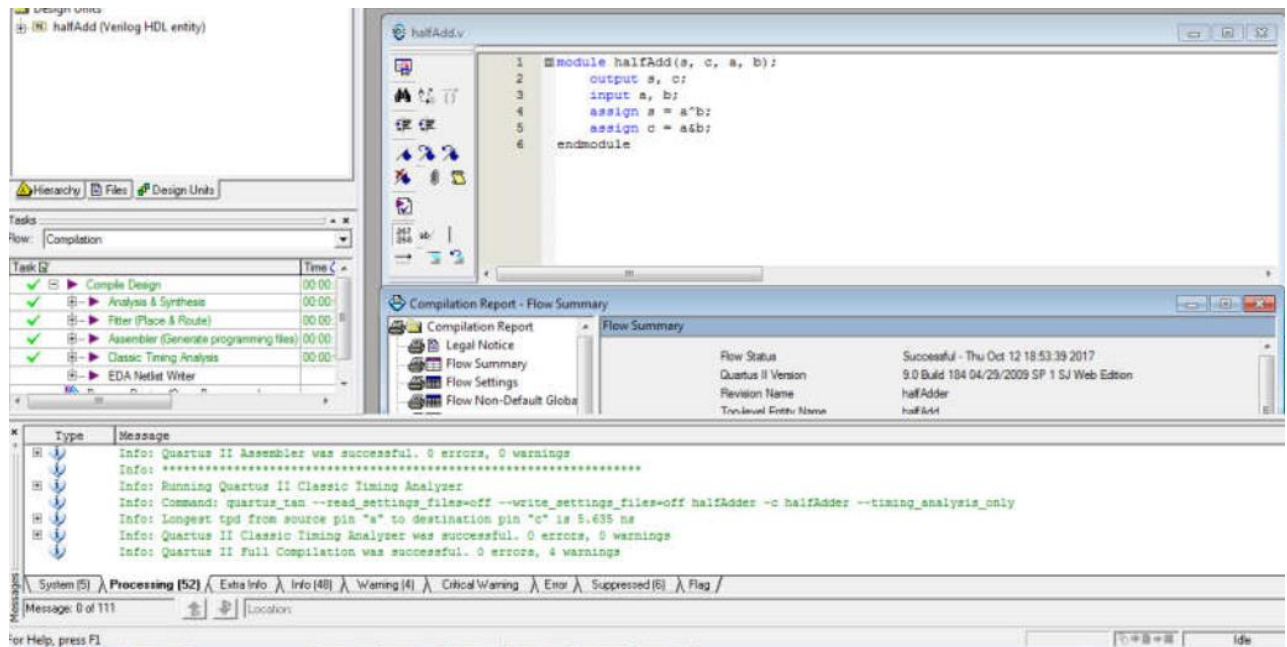


2.2.Full adder


```

module fulladd(a, b, cin, sum, carry);
    input a, b, cin;
    output sum, carry;
    wire n_sum, n_carry1, n_carry2;
    halfadd U1 (.a(a), .b(b), .sum(n_sum), .carry(n_carry1));
    halfadd U2 (.a(n_sum), .b(cin), .sum(sum), .carry(n_carry2));
    or          U3 (carry, n_carry2, n_carry1);
endmodule

```

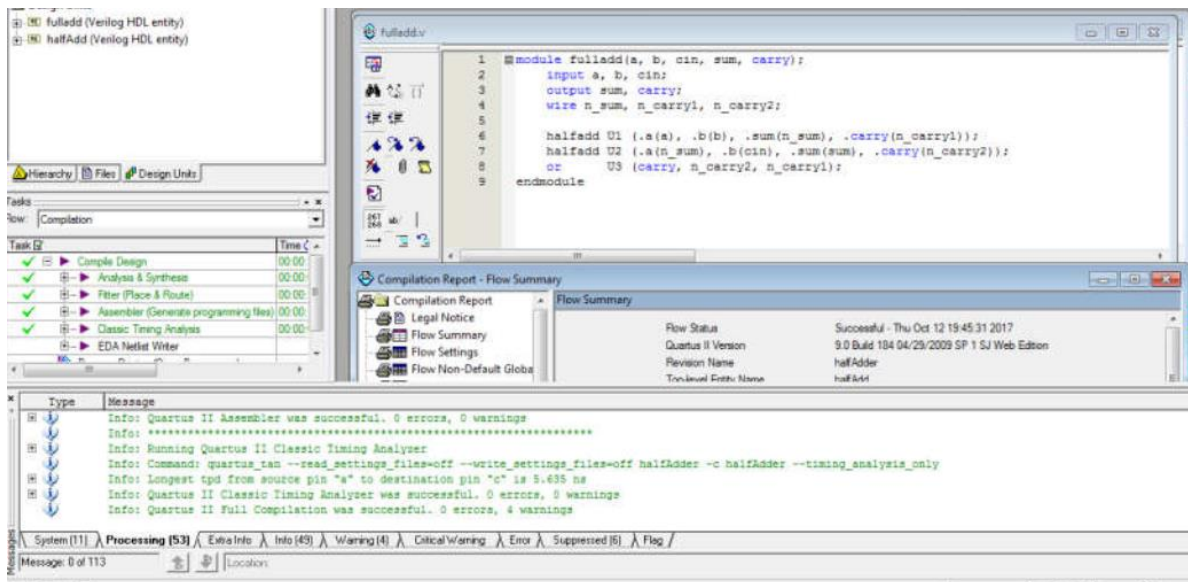

2.3.Code mô tả bộ mux 4-1 từ mux 2-1

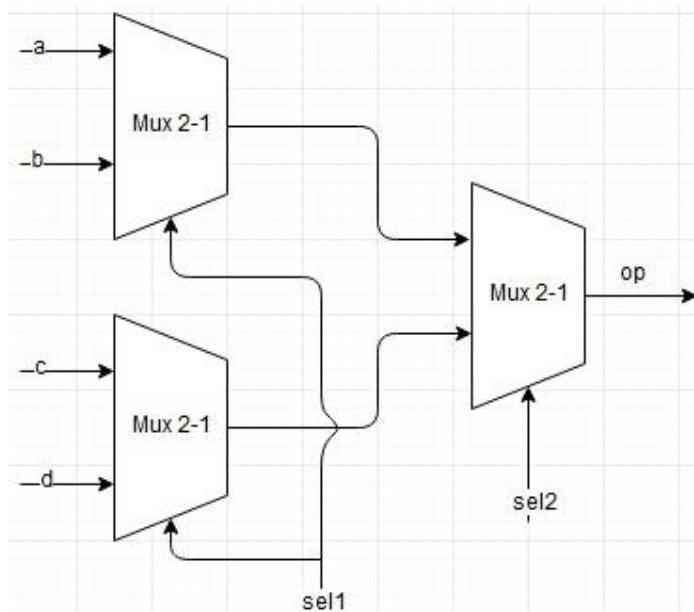

```


module mux4x1_from3mux2x1(op, a, b, c, d, sel1, sel2);
    input a, b, c, d, sel1, sel2;
    output op;
    reg op;

```

```

always@(a or b or c or d or sel1 or sel2) begin
    case ({sel1, sel2})
        2'b00 : op = a;
        2'b01 : op = b;
        2'b10 : op = c;
        2'b11 : op = d;
    endcase
end
endmodule

```

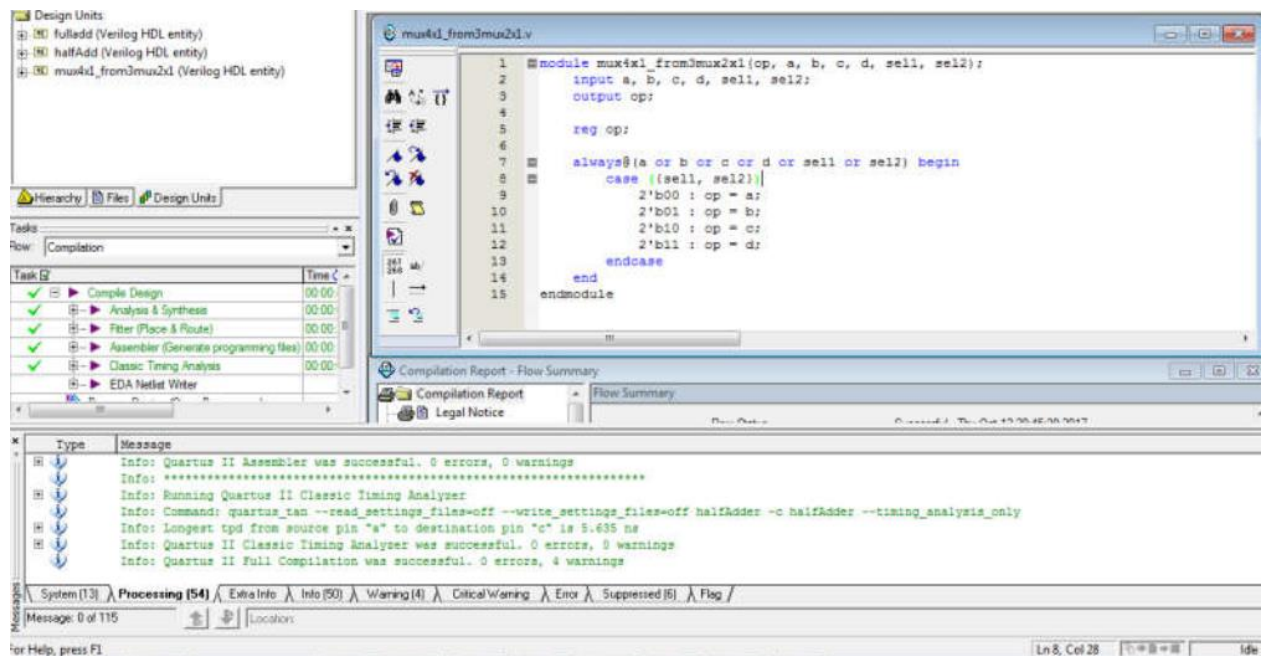

3. Tìm hiểu code cho bài chia tần số 50MHz về 1Hz

3.1. Dao động và tần số


- Một thành phần rất quan trọng của bất kỳ board FPGA là bộ dao động crystal. Các dao động phát ra một dãy 0, 1 tại một thời gian nhất định trên tần số của nó. Oscillators sử dụng nhiều trong các thiết bị điện tử như TV, radio, điện thoại di động, máy vi tính....

- Ví dụ: một bộ vi xử lý có ghi tần số là 2 GHz, nó có nghĩa là các dao động có tần số 2GHz. Hay nói cách khác các dao động phát ra 2 tỉ chuỗi của các tín hiệu 0 và 1.

- Theo vật lý thì ta có thể tìm thời gian từ tần số và công thức để chuyển đổi từ tần số trong thời gian là:

- $F = 1/T$
- T là chu kỳ (giây)
- F là tần số (Hz)

 Vậy từ công thức ta có thể suy ra được 1Hz là 1s. Một tín hiệu 1Hz được biểu diễn như sau:



3.2.Chia tần số

- Một công đoạn rất quan trọng trong bất cứ mạch nào liên quan đến sự đồng bộ và thời gian thực. Hoặc trong một mạch chúng ta cần nhiều tần số thì việc chia tần số chính của board FPGA (thường là 50MHz) ra nhiều tần số khác nhau.

$$1\text{ms} = 0.001\text{s}$$

$$1\mu\text{s} = 0.000\,001\text{s}$$

$$1\text{Hz} = 1\text{s}$$

$$10\text{Hz} = 0.1\text{s}$$

$$100\text{Hz} = 0.01\text{s}$$

$$1\text{KHz} = 1\text{ms}$$

$$1\text{MHz} = 1\mu\text{s}$$

- Trong bài toán của chúng ta cho tần số 50MHz chia về 1Hz.

- Tần số 50MHz trong 1s có 50 000 000 chuỗi bit 0, 1
- Trong một nửa chu kỳ (0.5s) thì có $50\text{triệu}/2 = 25\text{triệu}$ (ở trạng thái high hoặc low mỗi 0.5s)
- Với 25 triệu = 1011111010111100001000000 có 25 bit => sử dụng bộ đếm từ 0 đến 24
- Code:

```
module clk_div (C_50Mhz,C_1Hz);  
    reg[24:0] counter = 0; // Dem 25 000 000 trang thai  
    input C_50Mhz;          // Ngo dau vao 50MHz  
    output reg C_1Hz = 1; // Tin hieu dau ra  
  
    always @(posedge C_50Mhz)  
    begin  
        counter = counter + 1;  
        if(counter == 25_000_000)  
        begin  
            counter = 0;  
            C_1Hz = ~C_1Hz;  
        end  
    end  
endmodule
```